# FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

## Associação Série, Paralelo e Mista com Dissipação de Potência Térmica

**Disciplina:** ELECTRICAL ENGINEERING LAB SKILLS
**Ano / Turma:** 2022 / 1ECB
**Avaliação:** Checkpoint 2
**Documento:** Especificação e Enunciado Técnico
**Arquivo de Origem:** Aula 02 - Lei de Ohm e Potência.ppt
**Repositório:** Publicação Acadêmica Oficial

## PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

### 1. Contexto e Formulação

Um circuito é alimentado por uma fonte CC de 24 V e possui três resistores associados: $R1 = 100\ \Omega$ em série com a combinação em paralelo de $R2 = 300\ \Omega$ e $R3 = 600\ \Omega$. Pede-se calcular a resistência equivalente total, a corrente fornecida pela fonte, a corrente em cada ramo e a potência dissipada por cada resistor, conferindo a especificação de potência (1/4 W ou 1 W).