FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Circuito Equivalente de Thévenin e Adaptação de Cargas

Disciplina: ELECTRICAL ENGINEERING LAB SKILLS
Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 4
Documento: Especificação e Enunciado Técnico
Arquivo de Origem: Aula 03 - Tipos_de_Sinais_e_Análise_de_Circuitos_Resistivos.ppt
Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Determinar o circuito equivalente de Thévenin (V_{th} e R_{th}) visto pelos terminais de uma carga R_L e comprovar experimental e analiticamente o Teorema da Máxima Transferência de Potência, demonstrando que a máxima potência é entregue quando $R_L = R_{th}$.